

Dependência da voltagem de saída (V_{cred}) pela frequência reduzida (x).

$V_{cred} = \frac{V_{c0}}{V_0}$ e $x = \frac{v}{v_{corte}}$. Com parâmetros de circuito: $R = 10.2\Omega$, $C = 1.01\mu F$, $v_0 = 15.4\text{ kHz}$.

