

Dependência da diferença de fase ($\alpha(x)$), entre voltagem e corrente, pela frequência reduzida (x).

Com parâmetros de circuito: $R = 10.2\Omega$, $C = 1.01\mu F$, $\nu_0 = 15.4 \text{ kHz}$.

