

Dependência da diferença de fase com a frequência reduzida, para um circuito RL.

Com parâmetros de circuito RL:  $R = 10.2 \, \Omega$ ,  $R_L = 0.90 \, \Omega$ ,  $\nu_{corte} = 1.31 \, kHz$ , para um filtro passa alta.

